

# Capítulo 1 – Amplificador Diferencial com Transistores

Nesse capítulo você conhecerá o Amplificador Diferencial com Transistor (A.D) que é o primeiro estágio de um Amplificador Operacional (A.O). Para compreender o Amplificador Operacional, você pode pular esse capítulo.

## 1.1. Introdução

O amplificador diferencial (AD) é importante no estudo dos amplificadores operacionais (AO) pois ele é o primeiro estágio de um AO, estabelecendo algumas de suas principais características.

Por definição um AD é um circuito que tem duas entradas nas quais são aplicadas duas tensões  $v_1$  e  $v_2$  e uma saída  $v_s$ . Se considerarmos a condição ideal se  $v_1 = v_2$  a saída será nula, isto é, um AD é um circuito que amplifica só a diferença entre duas tensões rejeitando os sinais de entrada quando estes forem iguais.

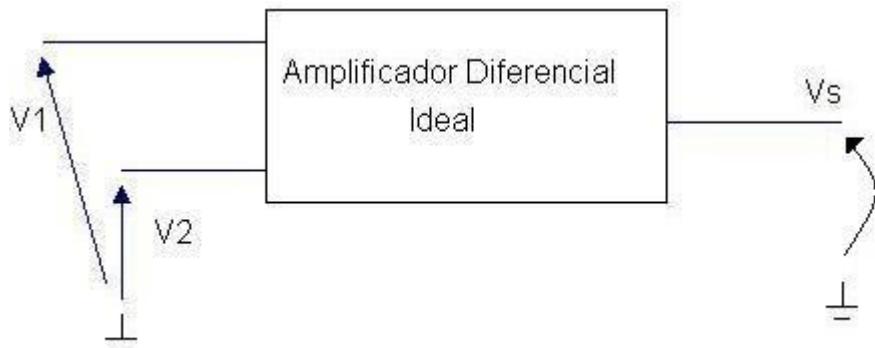


Figura 1.1 – Amplificador diferencial ideal

$$\text{No caso ideal} \quad V_s = A_d \cdot V_d = A_d \cdot (V_1 - V_2)$$

onde

$A_d$ =Ganho diferencial de tensão

$V_d = V_1 - V_2$  = sinal diferença ou sinal erro

Se  $V_1 = V_2$  então  $V_d = 0$  e, portanto,  $V_s = 0$

Na prática existirá sempre uma pequena tensão na saída quando  $V_1=V_2$  (situação chamada de modo comum). No caso de um AD real a expressão da tensão de saída em função das entradas é dada por:

$$V_s = Ad \cdot V_d + Ac \cdot V_c$$

Onde

$$V_c = (V_1 + V_2) / 2 = \text{sinal em modo comum} \quad \text{e} \quad Ac = \text{Ganho em modo comum.}$$

Está claro pelo exposto que no caso de um AD ideal o valor de  $Ac=0$ .

Na prática, os valores de  $Ad$  e  $Ac$  dependem dos componentes usados na construção do AD, como será mostrado a seguir. No circuito da Figura 1.2 admitindo que os transistores são iguais e que a fonte de corrente é ideal então  $I_{E1} + I_{E2} = I_o = \text{constante}$ .

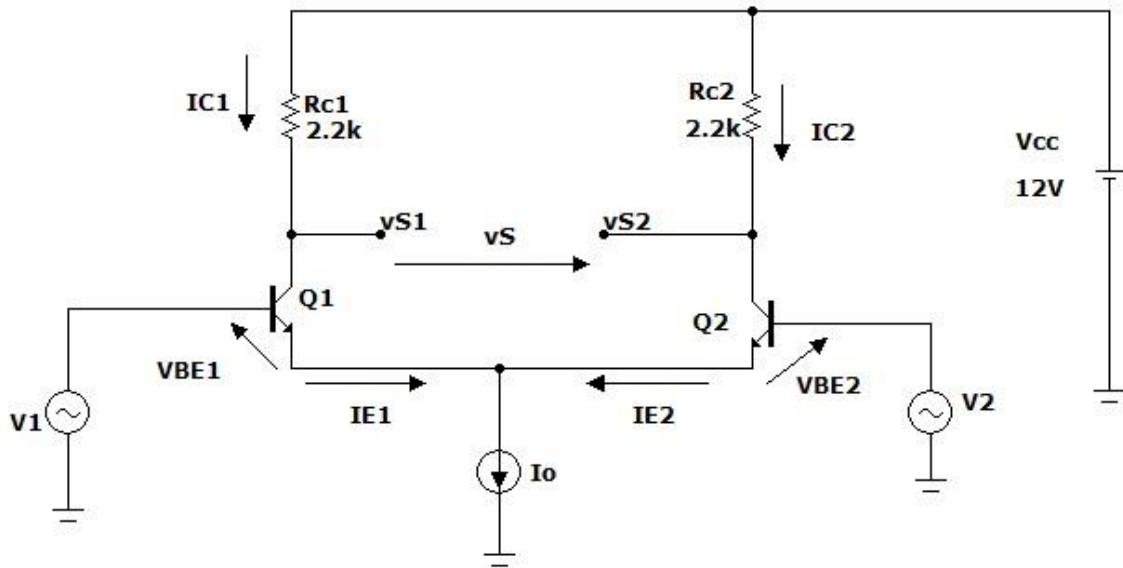


Figura 1.2 – Amplificador diferencial discreto com fonte de corrente ideal

Considere a tensão na entrada 2 ( $V_2$ ) constante ( $V_2 = E$ ) e a tensão na entrada 1 como sendo igual a  $V_1 = V_{M1} \cdot \text{sen}(\omega t) + E$ , isto é, uma tensão alternada senoidal com um nível médio  $E$ .

A Figura 1.3 mostra as principais formas de onda do circuito considerando essas entradas.

Quando  $V_1=V_2=E$ , os dois transistores conduzirão a mesma corrente ( $I_{E1}=I_{E2}=I_o/2$ ), pois admitimos inicialmente transistores idênticos, nessas condições a tensão do coletor para o terra de cada transistor será igual a:

$$V_{S1}=V_{S2}=V_{CC} - R_C \cdot I_o/2$$

e, portanto, a tensão entre os coletores valerá:

$$V_s = V_{S1} - V_{S2} = 0.$$


Quando  $V_1 > V_2$  o transistor Q1 conduzirá mais que Q2 e portanto  $I_{C1}$  aumentará, diminuindo  $V_{S1}$  (não esqueça  $V_{S1}=V_{CC} - R_C \cdot I_{C1}$ ) e por força da fonte de corrente,  $I_{C2}$  diminuirá (não esqueça que  $I_O=I_{E1} + I_{E2}=\text{constante}$ , se  $I_{E1}$  aumentar  $I_{E2}$  deve diminuir), aumentando  $V_{S2}$ .

Na Figura 1.2 e considerando que os transistores são idênticos e que a fonte de corrente é ideal se conclui que:


O ganho diferencial ( $A_d$ ) de tensão, considerando a saída nos coletores, é igual a :

$$A_d = V_{S1pp}/V_{M1} = V_{S2pp}/V_{M1} \quad V_{S1pp}=V_{S2pp}$$

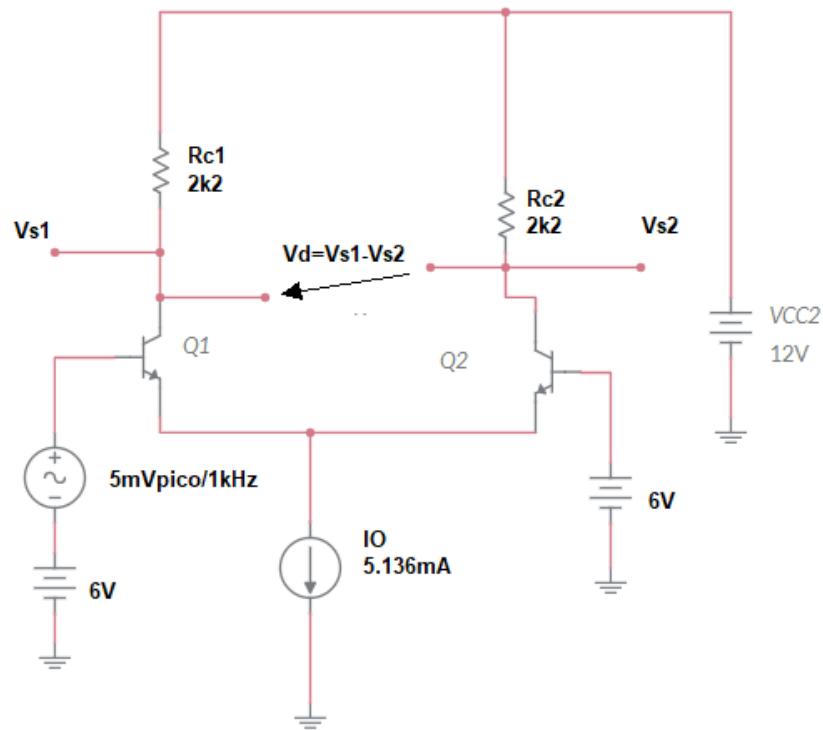Se a saída for entre os coletores o ganho será duas vezes maior. A Figura 1.3 mostra as principais formas de onda,  $V_{S1}(t)$ ,  $V_{S2}(t)$  e  $V_s=V_{S1} - V_{S2}$ .



( a )

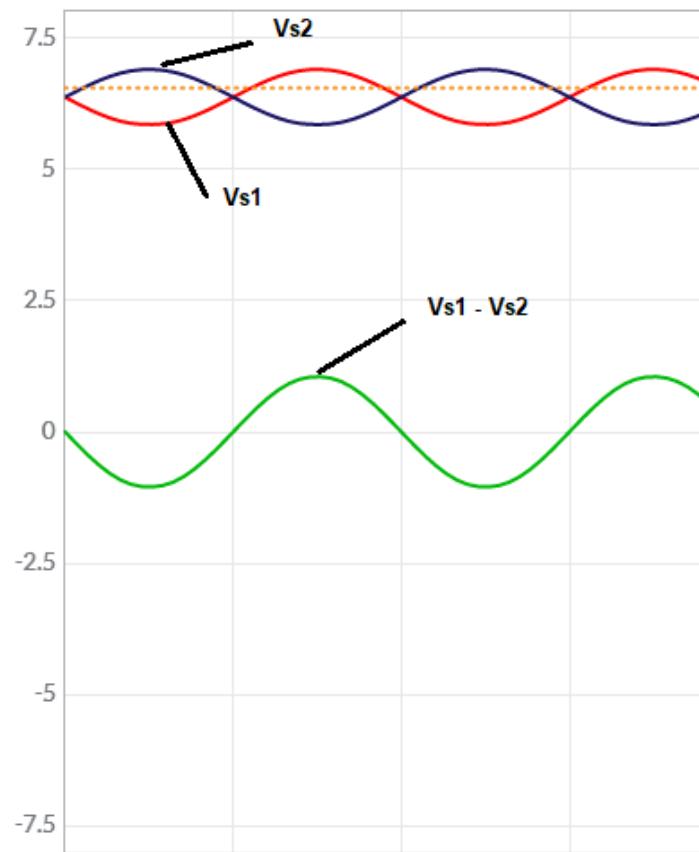

( a )

( b )

Figura 1.3 – ( a ) A.D ideal ( b ) Formas de onda

## Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/inxcF738iJdwuTGEELSCnW4/amplificador-diferencial-com-transistores-iguais-e-fonte-de-corrente-ideal/open/>

O sinal na saída 1, Vs1, está defasado de 180º em relação à entrada 1, V1, e o sinal na saída 2, Vs2, está em fase com a entrada 1. Por isso mesmo é que, se considerarmos a saída no coletor de Q2 a entrada 1 será chamada de não-inversora (+) e a entrada 2 chamada inversora (-).

### 1.2. Amplificador diferencial com fonte de corrente real

Na prática os transistores nunca serão iguais e a fonte de corrente não será ideal. A Figura 1.4 mostra o circuito de um AD com fonte de corrente real. Neste circuito a fonte -VCC junto com RE são a fonte de corrente.

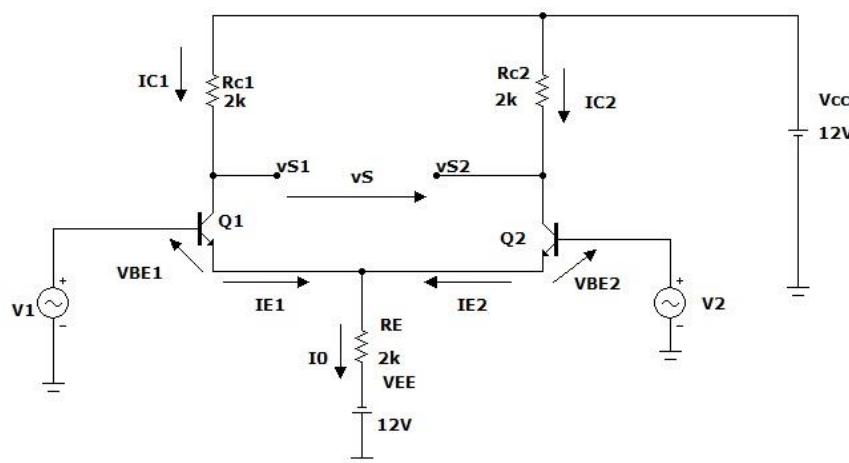


Figura 1.4 – Amplificador diferencial real

## Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/Q5BZyrWsVF2odEFpj3jCcL/amplificador-diferencial-fonte-de-corrente-real/open/>

O valor da fonte de corrente é calculado fazendo-se  $V_1=V_2= 0$  (condições quiescentes), resultando:

$$I_O = (V_{CC} - 0,7)/R_E = V_{CC}/R_E$$

Para esse circuito o ganho diferencial, considerando a saída nos coletores, será calculado por:

$$A_d = V_{S1}/(v_1 - v_2) = V_{S2}/(v_1 - v_2) = R_C/2.r_e$$

onde

$r_e$  = resistência incremental da junção base emissor podendo o seu valor ser estimado por:

$$r_e = 25mV/I_E \text{ a } 25^\circ C$$

sendo  $I_E$  = a corrente quiescente de emissor.

Ou em função dos parâmetros  $h$  (híbridos)

$$A_d = h_{fe}R_C/2.h_{ie} \quad \text{sendo} \quad r_e = h_{ie}/h_{fe}$$

Lembrando que  $h_{fe} = \beta$

O ganho em modo comum ( $A_c$ ) do circuito é calculado por:

$$A_c = R_C/2.R_E$$

Como é desejável um  $A_c$  o menor possível (ideal zero) estariamos tentados a aumentar  $R_E$  o máximo possível, mas isso provocaria uma diminuição nas correntes de polarização, diminuindo o ganho. Para manter o mesmo valor de corrente, se  $R_E$  aumentar, devemos aumentar proporcionalmente  $V_{CC}$ , o que na prática não é possível.

### 1.3. Polarização por Espelho de Corrente

Uma possível solução para obter um  $R_E$  e valor alto, é substituir  $R_E$  por um transistor Q3 que simula uma alta resistência, sem que seja necessário um valor alto de  $V_{CC}$ . Desta forma se obtém um valor de  $A_c$  muito baixo. O circuito da Figura 1.5 é chamado de amplificador diferencial com polarização por espelho de corrente, sendo

muito usado em circuitos integrados e permite obter ganhos elevados. A condição para fazer o espelhamento é  $Q3=Q4$ . O transistor Q4 é polarizado com  $I_{E4}=(24V-0,7V)/6k\Omega=3,88\text{ mA}=I_{E3}=I_o$  pois o  $V_{BE}$  é o mesmo.

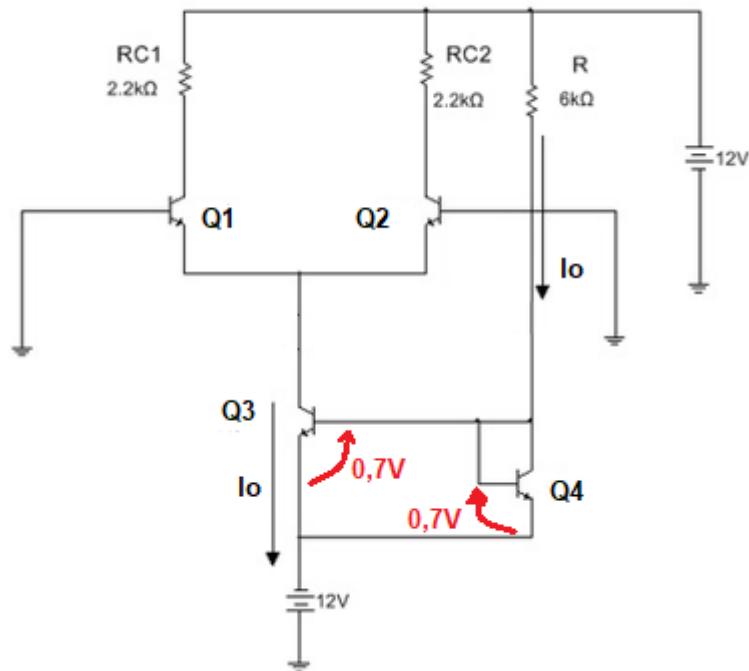


Figura 1.5 – Amplificador diferencial discreto com polarização por espelho de corrente

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/Lt6J3McfFKwVKPjdpreTUg/amplificador-diferencial-com-fonte-de-corrente-espelho-de-corrente/open/>

A polarização por espelho de corrente é eficaz quando existe casamento perfeito entre os dois transistores Q3 e Q4, isto é, o  $V_{BE}$  é o mesmo.

#### 1.4. Amplificador diferencial com realimentação

Os circuitos vistos apresentam um ganho e ponto de polarização instável, pois dependem dos parâmetros do transistor, por exemplo ( $r_e$  e beta) e nem sempre são iguais. Uma forma de contornar o problema é aplicar **realimentação negativa** ao circuito, como na Figura 1.6. Neste circuito a realimentação existente através de  $R_E1$  e

$R_{E2}$  diminui o ganho, mas deixa-o estável, isto é, se os transistores forem trocados e/ou a temperatura variar o **valor do ganho não muda** (ou varia pouco).

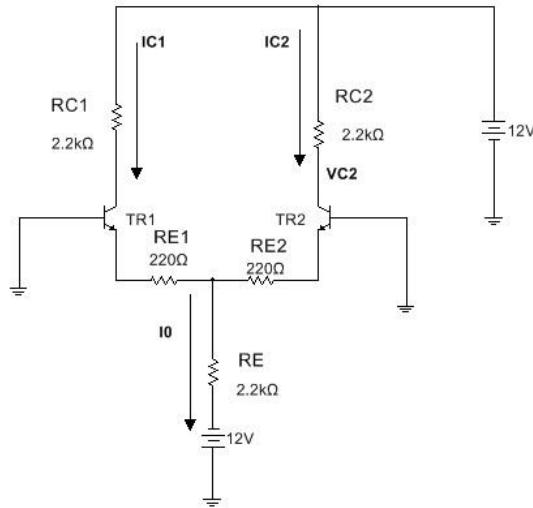


Figura 1.6 – Amplificador diferencial com realimentação negativa

O ganho de tensão considerando a saída nos coletores é dado por:

$$A_d = R_C / 2 \cdot (r_e + R_E) \quad \text{onde } R_E = R_{E1} = R_{E2}$$

Se  $R_E \gg r_e$  as variações em  $r_e$  provocadas pela troca de transistor ou variação na temperatura serão encobertas por  $R_E$  e desta forma o ganho será estável e será dado **aproximadamente** por:

$$A_d = R_C / 2 \cdot R_E$$

Para complementar o estudo do A.D algumas experiências virtuais usando o Multisim serão feitas.

## 1.5. Amplificador Diferencial Parte 1: Medida das correntes em condições quiescentes com transistores iguais

Abra o arquivo com o link fornecido e identifique o circuito da Figura 1.7. Calcule todos os valores pedidos da Tabela 1 e em seguida execute uma simulação. Meça todos os valores e indique na Tabela 1. Os transistores são iguais.

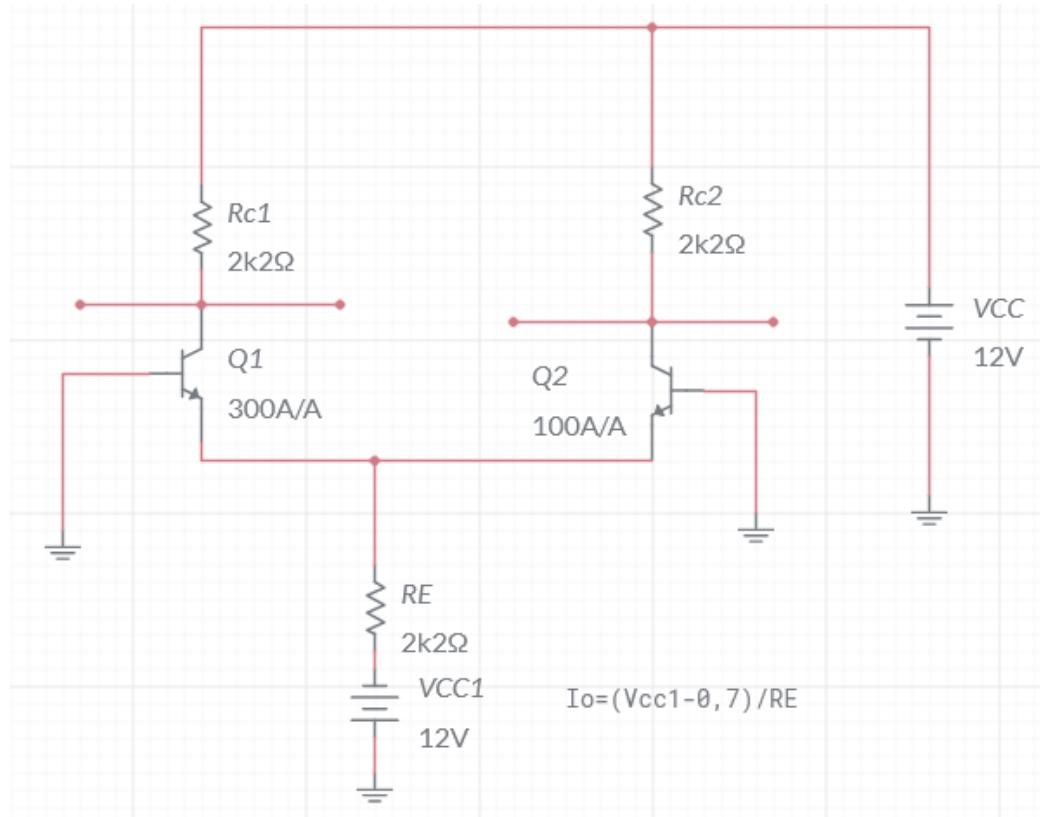


Figura 1.7 - Amplificador diferencial com transistores iguais

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/xdkx8CWf8Zaq4xuu9sLpin/amplificador-diferencial-com-transistores-iguais-sem-realimentacao-ponto-de-polarizacao/open>

Tabela 1 – Amplificador diferencial - medida dos valores quiescentes - transistores iguais

## 1.6. Amplificador Diferencial Parte 2: Medida das correntes em condições quiescentes com transistores diferentes

Abra o arquivo fornecido e identifique o circuito da Figura 1.8. **Meça** todos os valores pedidos da Tabela 2. Observe que os transistores são diferentes pois apresentam corrente de saturação diferentes (Q1 tem  $I_S=5\text{ nA}$   $\beta=100$  e Q2 tem  $I_S=10\text{ nA}$   $\beta=200$ ). Os transistores são diferentes.

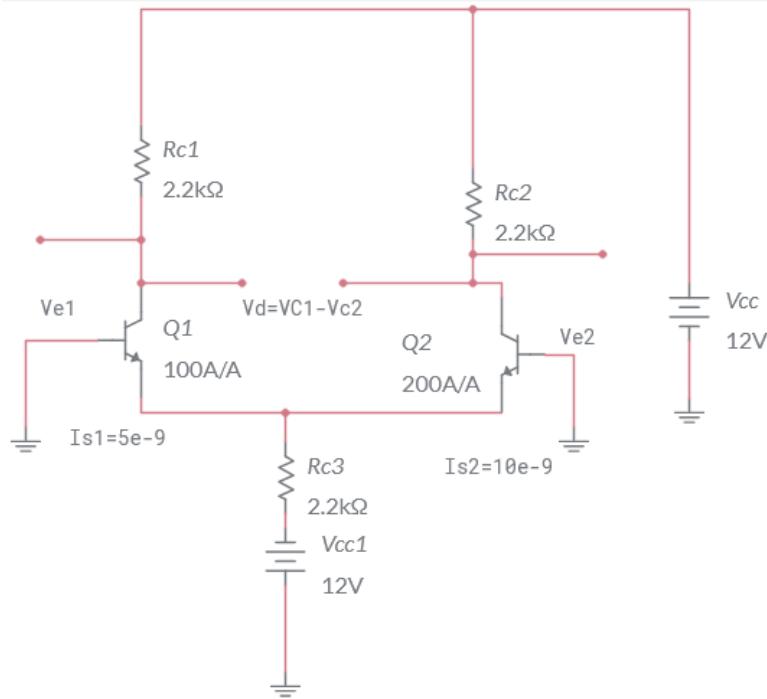


Figura 1.8 - Amplificador diferencial com transistores diferentes

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/ZZHNqxtXv8pxK7DGw7GPR/amplificador-diferencial-com-transistores-diferentes-sem-realimentacao-ponto-de-polarizacao/open>

Tabela 2 – Amplificador diferencial - medida dos valores quiescentes - transistores diferentes

Valores		Medidos		
IC1(mA)	IC2(mA)	VCE1(V)	VCE2(V)	I0(mA)

## 1.7. Amplificador Diferencial Parte 3: Medida das correntes em condições quiescentes com realimentação e transistores diferentes

Abra o arquivo cujo link é fornecido, identifique o circuito da Figura 1.9, (amplificador diferencial com realimentação e transistores diferentes). **Meça** todos os

valores indicados da Tabela 3. . Observe que existe uma realimentação negativa através dos resistores RE1 e RE2 que tem como finalidade diminuir a diferença entre as correntes de coletor provocada pelo descasamento entre os transistores.

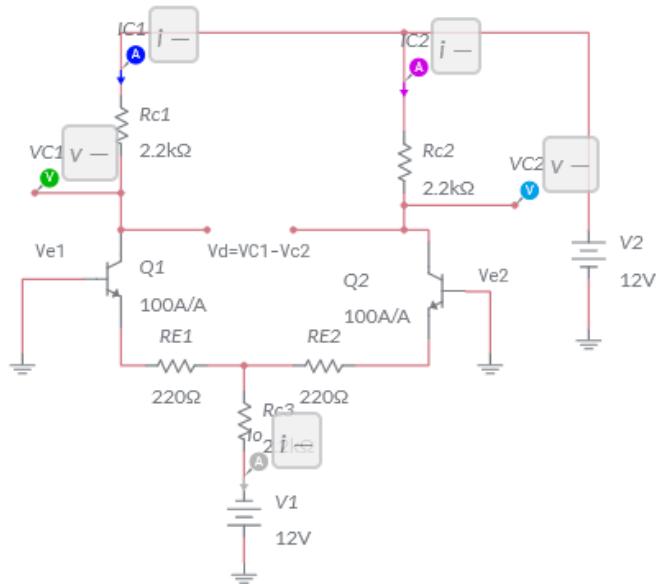


Figura 1.9 – Amplificador diferencial com transistores diferentes e com realimentação negativa

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/3JT4V5bWyhhxeszc8QY5FT/amplificador-diferencial-com-transistores-diferentes-com-realimentacao-ponto-de-polarizacao/open>

Tabela 3 – Amplificador diferencial - medida dos valores quiescentes - transistores diferentes circuito com realimentação

Valores Calculados					Valores Medidos				
IC1(mA)	IC2(mA)	VCE1(V)	VCE2(V)	I0(mA)	IC1(mA)	IC2(mA)	VCE1(V)	VCE2(V)	I0(mA)

### 1.8. Amplificador Diferencial Parte 4: Transistores iguais - Medida do ganho

Abra o arquivo usando o link fornecido. Identifique o circuito da Figura 1.10. **Calcule** o ganho diferencial considerando a saída ( $V_s$ ) em um dos coletores e anote o resultado na Tabela 4.

Meça o valor de pico a pico (use os cursores Y AXIS) da tensão de entrada ( $V_{e1}$ ) e da tensão de pico a pico nos coletores, VC1 e VC2 anotando os valores na Tabela 4.

Observe que as amplitudes são iguais nos dois coletores, mas defasadas de 180 graus.

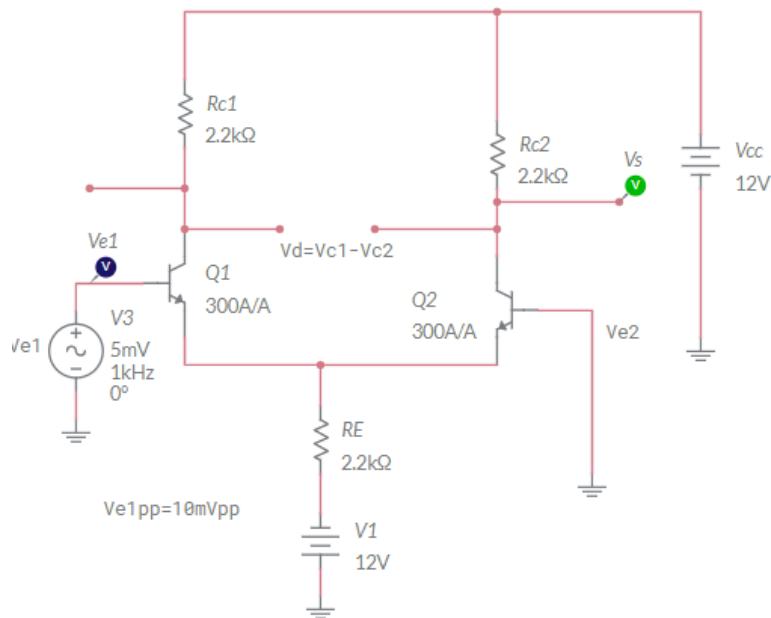


Figura 1.10 – Amplificador diferencial com transistores iguais - Medida do ganho

#### Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/Ko49a59qdQgDp68vgtFqv8/amplificador-diferencial-com-transistores-iguais-sem-realimentacao-medida-do-ganho-diferencial/open>

Tabela 4 – Amplificador diferencial com transistores iguais - calculo e medida do ganho de tensão

Valores Calculados			Valores Medidos		Valores Medidos
IE (mA)	$r_e = 25mV/I_E$	$A_d = R_C/2.r_e$	Ad1=VC1/Ve	Ad2=VC2/Ve	Ad= VC1 - Vc2

#### 1.9. Amplificador Diferencial Parte 5: Transistores diferentes - Medida do ganho

Abra o arquivo usando o link fornecido. Identifique o circuito da Figura 1.11. **Calcule** o ganho diferencial considerando a saída (Vs) em um dos coletores e anote o resultado na Tabela 5. Use os valores medidos de  $I_{E1}$  e  $I_{E2}$  em para calcular o ganho em cada coletor.

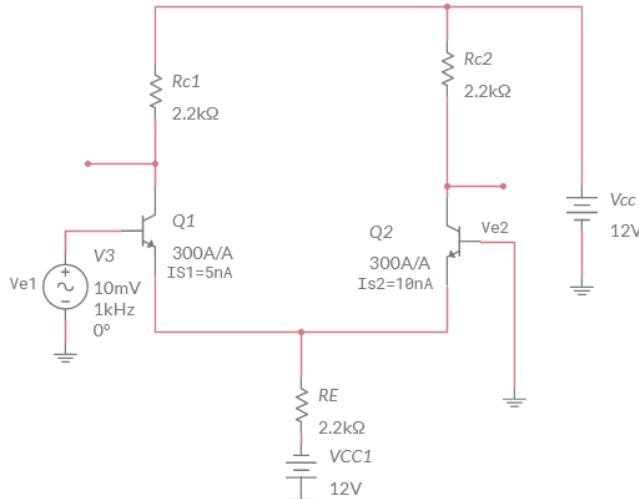


Figura 1.11 – Amplificador diferencial com transistores diferentes - Medida do ganho

#### Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/UmPd5RmcfXnvc5Ns2H77nJ/amplificador-diferencial-com-transistores-diferentes-sem-realimentacao-medida-do-ganho/open>

Tabela 5 – Amplificador diferencial com transistores iguais - calculo e medida do ganho de tensão

Valores Calculados			Valores Medidos		Valores Medidos
IE (mA)	$r_e = 25mV/I_E$	$A_d = R_C/2.r_e$	Ad1=VC1/Ve	Ad2=VC2/Ve	Ad= VC1 -Vc2

#### 1.10. Amplificador Diferencial Parte 6: Transistores diferentes com realimentação - Medida do ganho

Abra o arquivo através do link fornecido identifique o circuito da Figura 1.12. Inicie a simulação e anote as formas de onda de entrada, e nos coletores (VC1 e VC2). Anote na tabela 6 os valore calculados e simulados do ganho. Observe que os transistores são diferentes. Use os valores medidos de  $I_{E1}$  e  $I_{E2}$  para calcular o ganho em cada coletor.

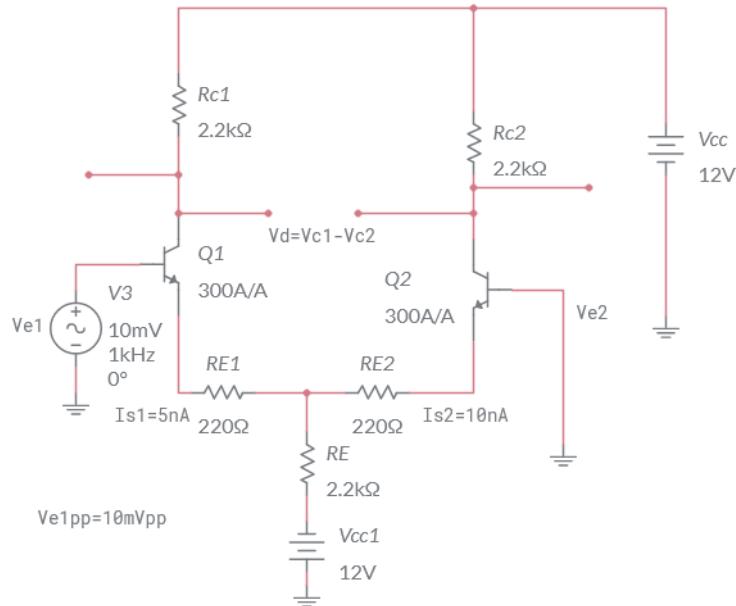


Figura 1.12 – Amplificador diferencial com transistores diferentes e com realimentação - Medida do ganho

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/MUhyQzUt5Db2u6W4kk2TKB/amplificador-diferencial-com-transistores-diferentes-com-realimentacao-medida-do-ganho/open>

Tabela 6 – Amplificador diferencial com realimentação com transistores diferentes - calculo e medida do ganho de tensão

Valores Calculados			Valores Medidos		Valores Medidos
IE (mA)	$r_e = 25mV/I_E$	$A_d = R_C/2.r_e$	Ad1=VC1/Ve	Ad2=VC2/Ve	Ad= VC1 -Vc2

## 1.11. Exercícios Resolvidos

a) Quais são as tensões e correntes no circuito da Figura 1.13?

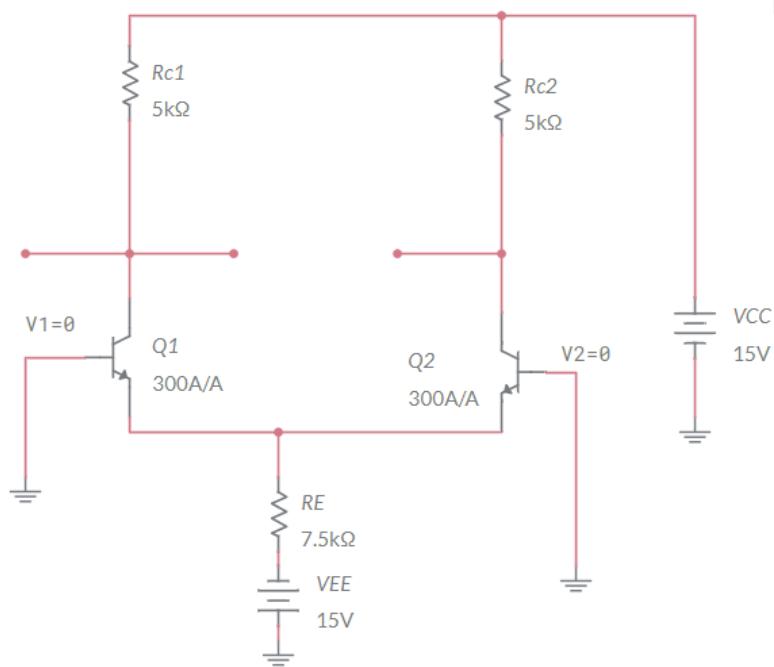


Figura 1.13 – Circuito para exercício 1.11

$$\text{Solução: } I_O = (15 - 0,7)/7,5\text{k} = 1,9 \text{ mA} \quad I_{E1} = 1,9\text{mA}/2 = 0,95 \text{ mA} = I_{E2}$$

A tensão nos coletores vale aproximadamente:

$$V_{C1}=V_{C2}= 15 - 5k \cdot 0,95\text{mA} = 10,25 \text{ V}$$

Arquivo Multisim Live

<https://www.multisim.com/content/Lwm7LMJHnxQPWAJoUWocDi/amplificador-diferencial-exercicio-resolvido-1a/open/>

b) No circuito da Figura 1.14 qual a amplitude de pico a pico do sinal na saída  $V_{C2}$  se o sinal a ser amplificado é de 20mVp?

